 


## Chapter 5 Static Op Amp. Limitations


← Fig 5.1

- $I_B$  : input bias current
- $I_{os}$  : " offset "
- $V_{os}$  : " " voltage
- $e_{n, in}$  : ac noise density
- $TC(V_{os})$  : thermal drift
- CMRR
- PSRR : power supply rejection ratio
- gain nonlinearity

### 5.1 Op Amp Circuit Diagram



### 5.2 Input Bias and Offset Current

 

- $I_p \neq 0$ ,  $I_n \neq 0$ ,  $I_p \neq I_n$  (due to mismatch)
- DC bias currents
- Both input terminals must have a dc path so that  $I_p$  and  $I_n$  can flow
- $\begin{cases} I_p \text{ \& } I_n > 0 & \Leftarrow \text{ npn BJT, p-channel FET} \\ I_p \text{ \& } I_n < 0 & \Leftarrow \text{ pnp BJT, n-channel FET} \end{cases}$


$$\left\{ \begin{array}{l} I_B = \frac{I_p + I_N}{2} \quad : \text{input bias current} \\ I_{os} = I_p - I_N \quad : \text{input offset current} \end{array} \right.$$

( $I_{os} \ll I_B$  in general)

$$\left\{ \begin{array}{l} I_B \text{ in } \mu\text{A} \sim \text{fA} \\ I_{os} \text{ in } \text{nA} \sim \text{fA} \end{array} \right.$$

$I_B$  &  $I_{os}$  are temperature dependent  
(Fig 5A8, 5A9 p 259, p 260)

 \* Errors Caused by  $I_B$  and  $I_{os}$



$$V_p = -R_p I_p$$

$$I_p \rightarrow \text{is } V_N = R_2 I_N$$

$$\begin{aligned} V_o &= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_p + R_2 I_N \quad (\text{by superposition}) \\ &= R_2 I_N - \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) R_p I_p \\ &= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left[ (R_1 \parallel R_2) I_N - R_p I_p \right] \\ &= E_o \quad : \text{output dc noise} \end{aligned}$$

$(R_1 \parallel R_2) I_N - R_p I_p$  : input dc noise

$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$  : dc noise gain

$$V_o = E_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left[ \left\{ (R_1 \parallel R_2) - R_p \right\} I_B - \left\{ (R_1 \parallel R_2) + R_p \right\} I_{os}/2 \right]$$

If  $R_p = (R_1 \parallel R_2)$ ,

$$E_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left( -R_1 \parallel R_2 \right) I_{os}$$

Q  $E_o$  가  $I_{os}$  에 비례


①  $R_p = R_1 \parallel R_2$

②  $I_{os}$  가  $I_B$  에 비례 op amp 이득

③  $R_1$  과  $R_2$  는  $I_{os}$  에 비례  $I_B = I_{os}$  가 되게 하려면  $I_B = I_{os}$  (이때는  $I_{os}$  가  $I_B$  가 되도록 하려면  $I_B = I_{os}$ )

④ Example 5.1

②

 

$$V_N = V_P = -R_p I_P$$

$$\frac{V_N}{R} + I_N - I_C = 0$$

$$I_C = \frac{1}{R} (R I_N - R_p I_P) = \frac{1}{R} \left[ (R - R_p) I_B - (R + R_p) I_{os}/2 \right]$$

$$V_o(t) = E_o(t) + v_o(0)$$

$$= \frac{1}{R_c} \int_0^t \left[ (R - R_p) I_B - (R + R_p) I_{os}/2 \right] d\xi$$

input error  
output error +  $v_o(0)$

$$E_o(t) \approx \left[ (R - R_p) I_B - (R + R_p) I_{os}/2 \right] t / R_c$$

→ ramp → tends to saturate op amp.

①  $E_o(t) = 1$  원하는 값

①  $R_p = R \Rightarrow E_o(t) = \frac{1}{R_c} \int_0^t -R I_{os} dt$

②  $I_{os}$  원하는 값 of amp 원하는 값

① Example 5.2

① Summary

- ①  $R_{\text{seen by } I_p} = R_{\text{seen by } I_n}$
- ② 원하는 값  $I_{os} \approx \frac{1}{2} I_{os}$  원하는 값  $R$  원하는 값
- ③  $I_{os} \approx \frac{1}{2} I_{os}$  of amp 원하는 값

5.3 Low-Input-Bias-Current op amp.

\* Superbeta-Input op amp

- LM 308 (NS)
- $I_B \approx 1 \text{ nA}$  or less

\* Input-Bias-Current Cancellation

- op-07 (AD)
- $I_B = \pm 1 \text{ nA}$ ,  $I_{os} = 0.4 \text{ nA}$

\* JFET-Input op amp.

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{LF 356} \\ I_B = 30 \text{ pA} \end{array} \right.$  : bi FET op amp (NS)
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{AD 549 (AD)} \\ I_B < 100 \text{ fA} \end{array} \right.$ , OPA129 (BB)

(212 222, 22222)

- Applications : electrometer, ion gauge, photo detector

\* MOSFET-Input Op Amp.

- TLC 279 : CMOS op amp (TI)  
 $I_B = 0.7 \text{ pA}$ ,  $I_{OS} = 0.1 \text{ pA}$

\* Input Bias-Current Drift : Fig 5.9


- BJT :  $T \uparrow \Rightarrow I_B \downarrow$

- FET :  $T \uparrow \Rightarrow I_B \uparrow$

\* Input Guarding : Fig 5.10

- Guard ring minimizes leakage current across PCB

- Use Teflon sockets if any

 

5.4 Input Offset Voltage : Fig 5.11

-  $v_o = a(v_p - v_n) \neq 0$  for  $v_p = v_n$

-  $v_o = a(v_p + V_{OS} - v_n) = 0$ , OR

$v_n = v_p + V_{OS}$


input offset voltage

( $\Rightarrow v_n \neq v_p$ )

-  $V_{os}$  :  $mV \sim \mu V$


- 741C :  $V_{os} = 2mV \sim 6mV$
  - 741E :  $V_{os} = 0.8mV \sim 3mV$
  - OP-27 :  $V_{os} = 10\mu V \sim 50\mu V$
- ↳ ultralow offset voltage of amp.

\* Errors Caused by  $V_{os}$

 


$$v_o = E_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os}$$

 - $\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$  : dc noise gain
- Measurement of  $V_{os}$



$$\Rightarrow V_{os} = \frac{V_o}{1001}$$
 
$$\left( R_1 \parallel R_2 \approx 2\Omega = R_{in} \quad I_B = 1 \mu A \Rightarrow I_B R_{in} \approx 2 \mu V \right)$$



$$I_c = I_k = \frac{V_{os}}{R}$$

$$v_o(t) = E_o(t) + V_o(v) = \frac{1}{R_c} \int_0^t V_{os} dt + v_o(v)$$

- ramp  $\Rightarrow$  of amp saturation

\* Thermal Drift

-  $TC(V_{os}) = \frac{\partial V_{os}}{\partial T} \sim \mu V/^{\circ}C$

- 741 :  $TC(V_{os}) \sim 5 \mu V/^{\circ}C$

- op-77 :  $TC(V_{os}) \sim 0.1 \mu V/^{\circ}C \sim 0.3 \mu V/^{\circ}C$

$V_{os}(T) \doteq V_{os}(25^{\circ}C) + TC(V_{os})_{avg} \times (T - 25^{\circ}C)$

\* CMRR

-  $v_o = a_{dm}(v_p - v_n) + a_{cm}v_{cm}$

$\begin{cases} a_{dm}: \text{differential-mode gain} = a \\ a_{cm}: \text{common-mode gain} \\ v_{cm} = \frac{1}{2}(v_p + v_n) \end{cases}$

$v_o = a_{dm} \left[ v_p - v_n + \frac{a_{cm}}{a_{dm}} v_{cm} \right]$


$= a_{dm} \left[ v_p + \underbrace{\frac{v_{cm}}{CMRR}} - v_n \right]$

↳ input offset voltage  $v_{ic}$ .

$(CMRR)^{-1} = \frac{\partial V_{os}}{\partial v_{cm}} = 10^{-\frac{CMRR_{dB}}{20}}$

$(CMRR_{dB} = 20 \log_{10} CMRR)$

 - 741 :  $CMRR_{dB} = 70 \sim 90 \text{ dB}$   $\nearrow (CMRR)^{-1}: 31.6 \sim 316 \mu V/V$
- op-77 :  $(CMRR)^{-1} = 0.1 \sim 1 \mu V/V$



- Since  $V_N \approx V_P$ ,  $V_{cm} \approx V_P = V_N$
- Inverting amp  $\Rightarrow V_P = 0 \Rightarrow CMRR \approx \frac{2}{3} a \frac{V_{cm}}{V_N}$
- IA  $\Rightarrow CMRR \approx \frac{2}{3} a$

### ⊙ Example 5.4

\* PSRR (Power Supply Rejection Ratio)

- $\frac{\partial V_o}{\partial V_s} =$  전원 전압  $\Delta V_s$  변화에  $V_o$ 가  $\Delta V_o$ 로 변함


↓

input offset voltage  $\rightarrow$   $V_{os}$

$$V_o = a \left[ V_P + \frac{\Delta V_s}{PSRR} - V_N \right]$$

$$\frac{1}{PSRR} = \frac{\partial V_{os}}{\partial V_s} \quad \text{in } \mu\text{V/V}$$

 - PSRR :  $A_{VO} \sim 120 \text{ dB}$
- 741 :  $(PSRR)^{-1} = 30 \sim 150 \mu\text{V/V}$
- op-77 :  $(PSRR)^{-1} = 0.7 \sim 3 \mu\text{V/V}$



- 60Hz ripple or high-freq ripple in switching mode power supply

↓

$\Delta V_s$

↓

$V_{os}$

$\Rightarrow$  output noise (hum  $\frac{C}{S}$ )

↑

### ⊙ Example 5.5



- \* Change of  $V_{os}$  with Output Swing  
 -  $a$  is finite  $\Rightarrow \Delta v_o$  produces  $\Delta v_o/a$  at input

$$v_o = a \left[ v_p + \underbrace{\frac{\Delta v_o}{a}}_{\Delta V_{os}} - v_n \right]$$

Summary:

$$V_{os} = \underbrace{V_{os0}}_{\text{initial input offset voltage}} + TC(V_{os}) \Delta T + \frac{\Delta v_p}{CMRR} + \frac{\Delta V_s}{PSRR} + \frac{\Delta v_o}{a}$$

③ Example 5.6

### 5.5 Low-Input-Offset-Voltage Op Amp.

\* Bipolar Op Amp

- op-27E (AD) :  $V_{os} = 10 \mu V \sim 25 \mu V$   
 $TC(V_{os}) = 0.2 \mu V/^{\circ}C \sim 0.6 \mu V/^{\circ}C$


\* FET-Input Op Amp

- AD547L (AD) :  $V_{os} = 250 \mu V$   
 $TC(V_{os}) \leq 1 \mu V/^{\circ}C$

- OPA627B (BB) :  $V_{os} = 40 \mu V$   
 $TC(V_{os}) = 0.4 \mu V/^{\circ}C$

- LT1055A (LT) :  $V_{os} = 50 \mu V$   
 $TC(V_{os}) = 1.2 \mu V/^{\circ}C$

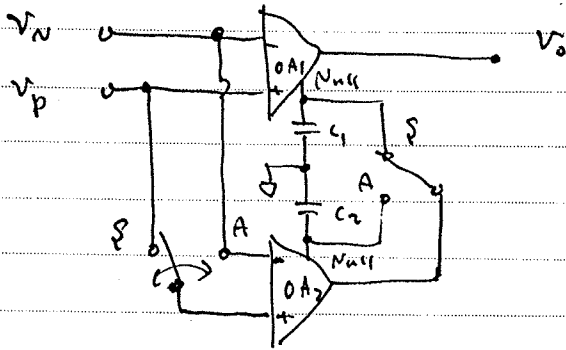\* Chopper - stabilized Op Amp (CSOA)  
 - Auto zero op amp.



$\left\{ \begin{array}{l} S: \text{ sampling} \\ A: \text{ auto-zero} \end{array} \right.$   
 Switching:  $5 \mu\text{s}$  Hz  
 internal oscillator


- Auto-zero mode: OA2  $2\text{MHz}$   $V_{OS2} \frac{1}{2} \mu\text{V}$
- Sampling mode: OA1  $1\text{MHz}$   $V_{OS1} \frac{1}{2} \mu\text{V}$

- LTC1050 (LT) :  $V_{OS} = 0.5 \mu\text{V}$ ,  $TC(V_{OS}) = 0.01 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$
- MAX420 (Maxim) :  $V_{OS} = 1 \mu\text{V}$ ,  $TC(V_{OS}) = 0.02 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$

↙ - Switching noise, freq. aliasing problem

5.6 Input Offset - Error Compensation

(1)

 

$$v_o = A_s v_i + E_o$$

$$E_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) [V_{OS} - (R_1 || R_2) I_{OS}]$$

$$= \frac{1}{3} E_I$$

Fig 5.11 (a)  $\frac{1}{3} E_I$   
 (b)  $\frac{1}{3} E_I$

$$A_s = -\frac{R_2}{R_1} \quad \text{or} \quad 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

↳ signal gain


$$\frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

" $V_{os}$  or  $I_{os}$ 가 입력에  $\frac{1}{\beta}$ 만큼  
증가하면 출력은  $\frac{1}{\beta}$ 만큼  
증가한다."

$E_I = V_{os} - (R_1 || R_2) I_{os}$  : total offset error referred to the input

$E_o$  : total offset error referred to the output

②

 

$$V_o(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t [V_I(\xi) + E_I] d\xi + V_o(0)$$

$$E_I = R I_{os} - V_{os}$$

### \* Internal Offset Nulling

- External trimmer : 입력 저항, 이득 저항, 출력 저항을  
만든다.

( Fig 5.3 은 10kΩ 가 저항 사용 )


- Calibration : ① set  $V_I = 0$   
② Adjust trimmer for  $V_o = 0$

- Dual or quad op amp package 는 internal nulling 기능을 제공한다. ( $\because$  pin 수가 적기 때문)

↓  
trimmer 는 1개 인 internal nulling 은 2개 이므로  
그러한 pin 은 2개 인 op amp 는 2개 이다.

\* External Offset Nulling

 - 외부에서 입력 저항을 조정하여 nulling.
- CMRR, PSRR, drift 등  $\frac{V_o}{V_{in}}$ 에 영향을 미치는 것들을 많이.




(Integrator의 비는  $R_2$  채널)

$$\begin{cases} R_B \gg R_C \\ R_A \ll R_P \end{cases}$$

- calibration

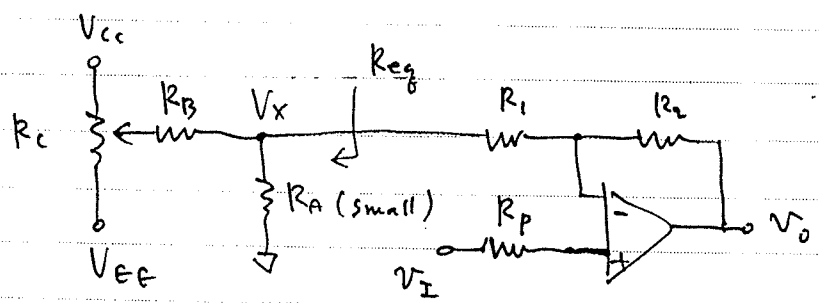
- ①  $V_I = 0$
- ② Adjust  $R_B$  for  $V_O = 0$



$$\begin{cases} R_{eq} \ll R_1 \\ R_A \ll R_B \Rightarrow R_{eq} \approx R_A \end{cases}$$

$$A_s = 1 + \frac{R_2}{R_{eq} + R_1}$$

② 3-op amp IA

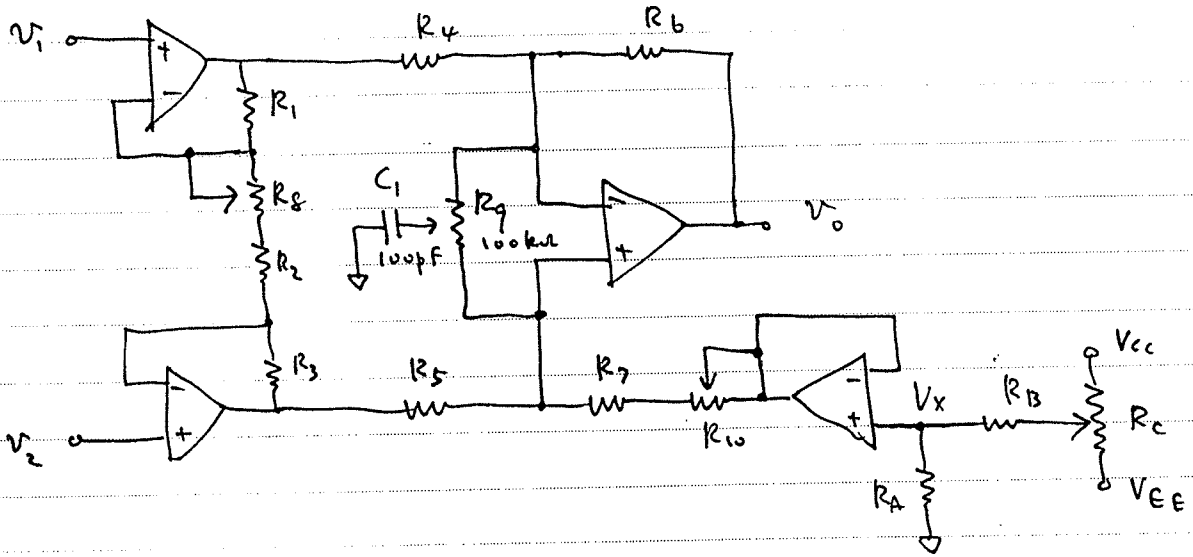

- ①  $v_1$  and  $v_2 = 0$  (grounded) 이어서  $R_c$  를 조절하여  $v_o = 0$
- ②  $R_8$  을 조절하여  $A_{DM} = \frac{v_o}{v_I}$  를 조절한다.
- ③  $v_1 = v_2 = v_I$ ,  $-10V \leq v_I \leq 10V$  이어서  $v_o$  가 최소가 되도록  $R_{10}$  을 조절 (max. dc CMRR)
- ④  $v_1 = v_2 = v_I$ ,  $v_I$  = 임의의  $v_I$  이어서  $v_o$  가 최소가 되도록  $R_9$  을 조절.  
 (이때  $10kHz$  정도이면  $C_1$  은  $100pF$  정도)  
 $C_1$  은  $R_9$  이 커지면 short 이 되어가므로 조절할 수 없다.  
 AC CMRR

### 5.7 Maximum Ratings

- operating Temp

}	Commercial range	: $0 \sim 70^\circ C$
	Industrial	: $-25 \sim 85^\circ C$
	Military	: $-55 \sim 125^\circ C$

### \* Absolute Maximum Ratings

- If exceeded, permanent damage.
- Maximum supply voltages
- Maximum differential-mode input voltages
- " Common-mode " "
- Maximum internal power dissipation ( $P_{max}$ )

### \* Input Voltage Range

- input voltage range for normal operation
- single-supply op amp ( $V_{SS} = -1.5V \sim 0V$ ): LM324 (NS)

### \* Output Voltage Swing

- $V_{OL} \leq v_o \leq V_{OH}$
- rail-to-rail op amp: LMC6644 (NS)  
 $\hookrightarrow V_{EE} \leq v_o \leq V_{CC}$

### \* Overload Protection

- $I_{sc}$ : output short-circuit current
- 741:  $I_{sc} \approx 25 \text{ mA}$
- power op amp  
 PA04 (Apex Microtechnology): 20 A  
 OPA501 (BB): 10 A

H/W: 5.2, 5.7, 5.10, 5.12, 5.23, 5-29